

Universidade Federal de São Carlos - UFSCar
Ciência da Computação

Laboratório de Circuitos Digitais
Experimento 5

Turma – A

Caio Vinicius Barbosa Santos, 726503

Mario Luiz Gambim, 744345

Mayk Tulio Bezerra, 727953

Prof. Fredy João Valente

São Carlos
05 de Dezembro de 2018

1. Introdução

O experimento 5 consiste na aplicação das técnicas de construção de máquinas de estados finitas, tanto de Mealy quanto Moore em 2 projetos distintos, onde para a resolução de cada será construído a FSM especificado e gerado seu código equivalente em uma linguagem de descrição de hardware Verilog, após isso uma simulação do código será efetuada para todos estados previstos na máquina, por fim o deploy da placa DE1 Altera será realizado para visualização dos resultados obtidos na prática.

O primeiro projeto é requerido a construção de uma máquina de Moore para resolução e possui o seguinte enunciado:

“Considere o cenário de um controle para um portão de garagem basculante. Em um estado inicial, o portão está fechado. Caso um acionador externo seja selecionado, o portão abre. Caso o portão esteja aberto e o acionador externo seja selecionado, o portão fecha. O portão nunca abre e fecha ao mesmo tempo. O trilho no qual o portão se desloca é equipado com dois sensores que indicam quando o portão está completamente aberto e quando está completamente fechado. O motor não deve tentar abrir o portão quando esse estiver aberto e nem deve fechá-lo quando este já estiver fechado. Para maior segurança dos usuários, o motor está equipado com um aviso luminoso que deve ser aceso quando o portão se desloca. Além disso deve existir um sistema de proteção ao usuário, para que o portão não feche caso tenha um veículo ou pessoa passando no portão (usar um feixe de infravermelho). Deve-se assumir que não é possível parar o portão enquanto ele estiver abrindo ou fechando, mas é possível que o usuário aperte o acionador externo enquanto o portão estiver se deslocando. Nesse caso, se o portão estiver abrindo, ele deve passar a fechar e vice-versa. Considere ainda o caso de falta de energia na máquina de estados. Caso ocorra falta de energia, o portão se em movimento vai parar. Quando a energia voltar, deve-se considerar os sensores de fim de curso no trilho e fazer com que o portão vá para o estado totalmente aberto ou fechado (considerar presença de pessoas ou veículos no portão), antes de retomar a sequência da máquina de estados.”

O segundo projeto é a implementação de um circuito sequencial simulando um sistema de irrigação de jardim /horta. Segue as instruções passadas:

“Considere o cenário de um sistema de irrigação de jardim e/ou horta. O sistema possui 7 esguichos de irrigação (sprinklers). Em um estado inicial, os sprinklers estão todos desligados.

Todos os sprinklers são ligados automaticamente ao amanhecer por 30 minutos e ao anoitecer por 1 hora. O sistema também possui um controle remoto que liga/desliga o sistema a qualquer horário, com as seguintes características: Se o sistema estiver ligado, o sistema desliga com o controle remoto. Se o sistema estiver desligado o sistema liga e fica ligado por 1 hora e desliga automaticamente.”

2. Procedimento Experimental

2.1 - Etapa 1

Iniciamos o projeto mapeando os possíveis estados da máquina de Moore, e quais informações do enunciado do problema seriam mapeados para as possíveis transições, chegamos no seguinte mapeamento:

Estados:

S1	Portão fechado
S2	Portão abrindo
S3	Portão aberto
S4	Portão fechando

O mapeamento do valor da transição foi realizado através de um binário de 4 bits, onde cada bit representa uma ação, exemplo: controle acionado, leitor de presença de pessoas ativo, trilho indicando que o portão está totalmente fechado, etc.

A seguir será exibido uma tabela contendo o significado de cada bit do BCD de transição de 4 bits.

B3	B2	B1	B0
Controle	Trilho aberto	Trilho fechado	Sensor de presença

Cada um dos bits irá assumir o valor de 0 ou 1 como demonstrado a seguir:

Controle	0 - Não acionado	1 - Acionado
Trilho aberto	0 - Parcialmente aberto	1 - Totalmente aberto
Trilho fechado	0 - Parcialmente fechado	1 - Totalmente fechado
Sensor de presença	0 - Sem presença	1 - Possui presença

2.2.1 Máquina de Moore gerada

A partir do mapeamento realizado anteriormente uma máquina de Moore foi construída como resolução do problema proposto, a máquina é exibida na imagem 1, todas transições que possuem valor 'x' em um dos seus bits independe daquele valor.

 


Imagem 1 - Diagrama da máquina de estado construída

```

module Experimento5_moore(controle,trilhoAberto,trilhoFechado,sensor,clock);

input controle,trilhoAberto,trilhoFechado,sensor,clock;
reg[1:0] estado;
reg[4:1] entrada;
parameter Fechado = 2'b00, Aberto = 2'b11, Fechando = 2'b01, Abrindo = 2'b10;
initial estado = Fechado;
always @(posedge clock) begin
    entrada[4] = controle;
    entrada[3] = trilhoAberto;
    entrada[2] = trilhoFechado;
    entrada[1] = sensor;

case(estado)
Fechado: begin
    //OQ GERA DE SAIDA AQUI
    if( entrada[4] == (1'b1))
        estado = Abrindo;
    end

    Abrindo: begin
    //OQ GERA DE SAIDA AQUI
    if ((entrada[4] == (1'b0)) && (entrada[3] == (1'b1)))
        estado = Aberto;
    if ((entrada[4] == (1'b1)) && (entrada[1] == (1'b0)))
        estado = Fechando;
    end

    Aberto: begin
    //OQ GERA DE SAIDA AQUI
    if ((entrada[4] == (1'b1)) && (entrada[1] == (1'b0)))
        estado = Fechando;
    end

    Fechando: begin
    //OQ GERA DE SAIDA AQUI
    if ((entrada[4]) == (1'b1))
        estado = Abrindo;
    if ((entrada[4] == (1'b0)) && ((entrada[2]) == (1'b1)))
        estado = Fechado;
    if ((entrada[4] == (1'b0)) && ((entrada[1] == 1'b1)))
        estado = Abrindo;
    end
    default: estado = Fechado;
endcase
end
endmodule

```

Imagem 2 - Código da máquina de estado

```

module Experimento5_moore(SW,HEX0,clock);

input [3:0]SW;
input clock;
output reg [0:6]HEX0;
reg[1:0] estado;
reg[4:1] entrada;
parameter Fechado = 2'b00, Aberto = 2'b11, Fechando = 2'b01, Abrindo = 2'b10;
initial estado = Fechado;

always @(posedge clock) begin
    entrada[4] = SW[3]; // CONTROLE
    entrada[3] = SW[0]; //Trilho Aberto
    entrada[2] = SW[1]; // Trilho Fechado
    entrada[1] = SW[2]; // SENSOR

    case(estado)
    Fechado: begin
        //C = FECHADO
        HEX0 = 7'b0110001;
        if( entrada[4] == (1'b1))
            estado = Abrindo;
        end

    Abrindo: begin
        //A = ABRINDO
        HEX0 = 7'b0001000;


        if ((entrada[4] == (1'b0)) && (entrada[3] == 1))
            estado = Aberto;
        if ((entrada[4] == (1'b1)) && (entrada[1] == (1'b0)))
            estado = Fechando;
        end

    Aberto: begin
        //O = OPEN
        HEX0 = 7'b0000001;
        if ((entrada[4] == (1'b1)) && (entrada[1] == (1'b0)))
            estado = Fechando;
        end

    Fechando: begin
        //F = FECHANDO
        HEX0 = 7'b0111000;
        if ((entrada[4] == (1'b1))
            estado = Abrindo;
        if ((entrada[4] == (1'b0)) && ((entrada[2] == (1'b1)))
            estado = Fechado;
        if ((entrada[4] == (1'b0)) && ((entrada[1] == 1'b1)))
            estado = Abrindo;
        end
        default: estado = Fechado;
    endcase
    end
endmodule

```

Imagem 3 - Código fonte em verilog aplicado a FPGA.

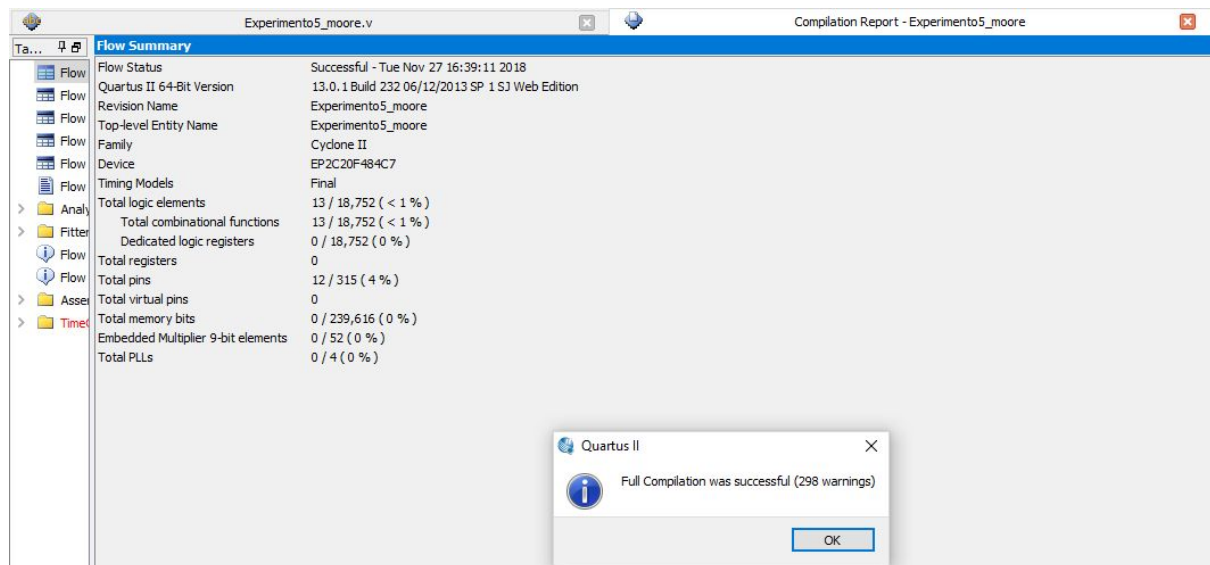

2.1 - Etapa 2

O circuito a ser implementado é uma simulação de um sistema de irrigação de jardim /horta. Segue na imagem a máquina de estado com as instruções passadas, onde a máquina deveria ligar ao acionar o controle e ligar durante 30 minutos quando amanhecer e 60 minutos quando anoitecer. Segue a máquina desejada:

 


Imagem 5 - Máquina de estado de Mealy do sistema de irrigação

```

1  module Exp_5_Mealy(SW, HEX1, clk_50mhz, rst_50mhz);
2
3
4      input [1:0]SW;
5      output reg [0:6]HEX1;
6      input clk_50mhz, rst_50mhz;
7      //ESTADOS
8      reg [1:0]estado;
9      reg [1:0]entrada;
10     reg [17:0] count_reg = 0;
11     reg out_100hz = 0;
12     parameter S1 = 2'b00, S2 = 2'b01, S3 = 2'b10;
13     //S1 INICIAL
14     //S2 30 MINUTOS
15     //S3 1H
16     initial estado = S1;
17
18     always @ (posedge clk_50mhz) begin
19         entrada[1] = SW[1];
20         entrada[0] = SW[0];
21         case(estado)
22             S1:begin
23                 HEX1 = 7'b0000001;
24                 if(entrada == (2'b10))
25                     estado = S2;
26                 if(entrada == (2'b01))
27                     estado = S3;
28             end
29
30             S2:begin
31                 HEX1=7'b0000110;
32                 if(entrada[0] == 1)
33                     //DESLIGADO SE HOUVER CONTROLE
34                     estado = S1;
35                 if (clk_50mhz) begin
36                     count_reg = 0;
37                 end else begin
38                     if (count_reg < 150000) begin
39                         count_reg = count_reg + 1;
40                     end else begin
41                         count_reg = 0; //DESLIGADO SE TERMINAR O RELÓGIO

```

Imagem 6 - Código Etapa 2 Mealy


```

42         estado = S1;
43     end
44 end
45 end
46
47 S3:begin
48     HEX1 = 7'b0100000;
49     if(entrada[0] == 1) //DESLIGADO SE HOUVER CONTROLE
50         estado = S1;
51
52     if (clk_50mhz) begin
53         count_reg = 0;
54     end else begin
55         if (count_reg < 300000) begin
56             count_reg = count_reg + 1;
57         end else begin
58             count_reg = 0; //DESLIGADO SE TERMINAR O RELÓGIO
59             estado = S1;
60         end
61     end
62 end
63
64 endcase
65 end
66
67 endmodule
68
69

```

Imagem 7 - Código etapa 2 Mealy

Flow Summary	
Flow Status	Successful - Wed Dec 05 15:28:38 2018
Quartus II 64-Bit Version	13.0.1 Build 232 06/12/2013 SP 1 S3 Web Edition
Revision Name	Exp_5_Mealy
Top-level Entity Name	Exp_5_Mealy
Family	Cyclone II
Device	EP2C20F484C7
Timing Models	Final
Total logic elements	8 / 18,752 (< 1 %)
Total combinational functions	5 / 18,752 (< 1 %)
Dedicated logic registers	7 / 18,752 (< 1 %)
Total registers	7
Total pins	11 / 315 (3 %)
Total virtual pins	0
Total memory bits	0 / 239,616 (0 %)
Embedded Multiplier 9-bit elements	0 / 52 (0 %)
Total PLLs	0 / 4 (0 %)

Imagem 8 - Compilação do código em verilog

3 - Apresentação dos Resultados

3.1 - Etapa 1

 


Imagem 9 - Portão fechado (C = Closed)

 


Imagem 10 - Portão abrindo

 


Imagem 11 - Portão aberto (O = open)

 


Imagem 12 - Portão fechando

3.1 - Etapa 2

 


Imagem 13 - Sistema de Irrigação desligado mostrado no HEX1

 


Imagem 14 - Sistema de Irrigação ligado pelo sensor mostrado no HEX1

 


Imagem 15 -Sistema de Irrigação ligado pelo controle mostrado no HEX1

4 - Conclusão

Nesse experimento utilizamos toda nossa bagagem de conhecimento adquirida até agora, cada etapa dos experimentos foi um desafio para nós, desde a construção das máquinas de estado até a sua aplicação na FPGA. De início pensávamos que existiria alguma forma específica de montar a máquina no verilog, logo depois descobrimos que seria um processo bem parecido do qual estamos acostumados no curso. Nesse experimento pudemos entender com clareza as diferenças entre mealy e moore, e suas aplicações, sem dúvidas isso foi de grande importância, gastamos 80% do nosso tempo apenas tentando entender a aplicação e quais complicações e dificuldades seriam encontradas, até chegarmos em uma máquina de estado real e que pudesse ser aplicada de verdade, lógico que respeitando as instruções passadas.